# Multiplicador de punto flotante

#### Trabajo práctico final CLP - CESE 10 Cohorte

#### Diego Essaya

# Introducción

El componente desarrollado permite multiplicar dos números de punto flotante, según la norma IEEE-754, para una cantidad genérica de bits de palabra  $(\mathbb{N})$  y exponente  $(\mathbb{E})$ .

## Archivos

El componente está desarrollado en lenguaje VHDL-2008 y consta de los siguientes archivos:

- Componentes:
  - fpmul.vhd: Multiplicador de punto flotante
  - mul.vhd: Multiplicador de enteros
  - addern.vhd: Sumador de n bits
  - adder1.vhd: Sumador de 1 bit
- Simulaciones:
  - adder1\_tb.vhd
  - addern\_tb.vhd
  - mul\_tb.vhd
- Simulación y prueba del componente fpmul:
  - fpmul\_tb.vhd
  - delay.vhd, ffd.vhd: Delay y flip-flop D, utilizados en fpmul\_tb.vhd
  - test-files: Casos de prueba con diferentes valores de N y E
- Scripts para compilar con GHDL y visualizar la simulación con GTKWave (instrucciones en README.md):
  - Makefile
  - Makefile.adder1
  - Makefile.addern
  - Makefile.mul

## **Funcionamiento**

El componente fpmul tiene los siguientes parámetros genéricos:

```
generic (
   N: integer := 32;
   E: integer := 8
);
```

donde N es el tamaño de palabra y E la camtidad de bits del exponente. La configuración por defecto (32 y 8 respectivamente) corresponde al tipo binary32 del estándar IEEE-754.

Los puertos son:

```
port (
    a, b: in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
    p: out std_logic_vector(N - 1 downto 0)
);
```

siendo  ${\tt a}$  y  ${\tt b}$  los números de punto flotante a multiplicar y  ${\tt p}$  el producto calculado, en el mismo formato.

La palabra de N bits contiene 1 bit para representar el signo, E bits para el exponente y el resto (NP) para la mantisa:

La arquitectura del componente fpmul efectúa a grandes rasgos los siguientes pasos:

- 1. Multiplicar las mantisas de a y b (utilizando el componente mul).
- 2. Sumar los exponentes de a y b y luego restar el *bias* (esto se hace con dos instancias de addern).
- 3. El producto de las fracciones puede haber dado un número con 1 o 2 dígitos enteros (en binario, 01.xxx o 1x.xxx). En el segundo caso hay que correr la coma decimal un lugar a la izquierda e incrementar el exponente en 1; este incremento se efectúa con una instancia más de adder1.
- 4. El proceso normalize revisa en cuál de los dos casos mencionados estamos y trunca la mantisa y exponente apropiadamente.
- 5. El procedimiento check:
  - 1. Calcula el signo resultante como el signo de a XOR el signo de b.

2. verifica si estamos en un caso de overflow o underflow, en cuyo caso provoca que la salida refleje el estado correspondiente.

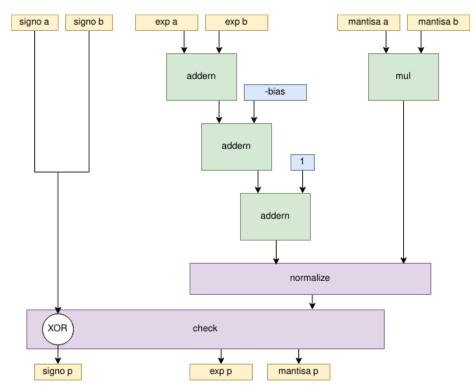


Figura 1: Diagrama de flujo de datos de fpmul

## Pruebas

El componente fpmul\_tb permite ejecutar miles de casos de prueba especificados en los archivos ubicados en test-files, y para cada caso verifica que la salida del componente sea correcta.

Ejemplo de una corrida de los casos de prueba:

```
$ make test
ghdl -r fpmul_tb --vcd=fpmul.vcd --assert-level=error
fpmul_tb.vhd:120:9:@15ns:(report note): TEST: FF7FFFFF * 3F416F2B = FF416F2A
fpmul_tb.vhd:120:9:@35ns:(report note): TEST: FF7FE5C6 * BEE7652D = 7EE74D78
fpmul_tb.vhd:120:9:@55ns:(report note): TEST: FF7FCB8E * 400690D4 = FF7FFFFF
fpmul_tb.vhd:120:9:@75ns:(report note): TEST: FF7FB156 * 3FB176D1 = FF7FFFFF
fpmul_tb.vhd:120:9:@95ns:(report note): TEST: FF7F971E * BE929FC6 = 7E9263B3
fpmul_tb.vhd:120:9:@115ns:(report note): TEST: FF7F7CE5 * 3DCCC228 = FDCC594B
[...]
```

```
fpmul_tb.vhd:120:9:@399895ns:(report note): TEST: 3F0A6F33 * C14316A3 = C0D2FDE3
fpmul_tb.vhd:120:9:@399915ns:(report note): TEST: BF50BA33 * 41E68E60 = C1BBFB5F
fpmul_tb.vhd:120:9:@399935ns:(report note): TEST: 3F82205B * 40D15A17 = 40D4D46A
fpmul_tb.vhd:120:9:@399955ns:(report note): TEST: 400790C6 * 417C2993 = 42058886
fpmul_tb.vhd:120:9:@399975ns:(report note): TEST: C0640590 * C128600F = 4215F935
fpmul_tb.vhd:120:9:@39995ns:(report note): TEST: 3E9C3D08 * 41A1FE8C = 40C5BB78
fpmul_tb.vhd:93:16:@400010ns:(assertion failure): Fin de la simulacion
```

Notar que el mensaje assertion failure en este caso no indica que falló una prueba sino que corresponde a la última instrucción del código de pruebas:

assert false report "Fin de la simulacion" severity failure;

#### **Simulaciones**

Los componentes adder1\_tb.vhd, addern\_tb.vhd, mul\_tb.vhdy fpmul\_tb.vhd permiten hacer simulaciones de cada uno de los componentes utilizados en el diseño. A continuación se muestran capturas de pantalla de GTKWave mostrando el resultado de dichas simulaciones:

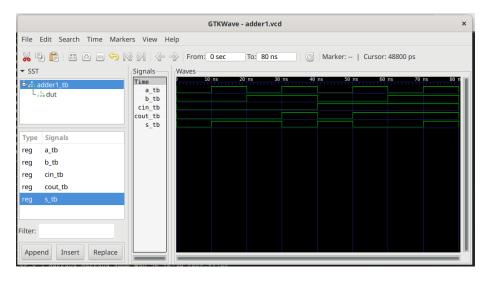


Figura 2: Simulación del componente adder1

# Síntesis e implementación

Se utilizó el software Vivado 2018.1 para realizar la síntesis e implementación del componente, sobre la placa Arty-Z7-10 (la prueba sobre una placa física no puedo hacerla porque no poseo una).

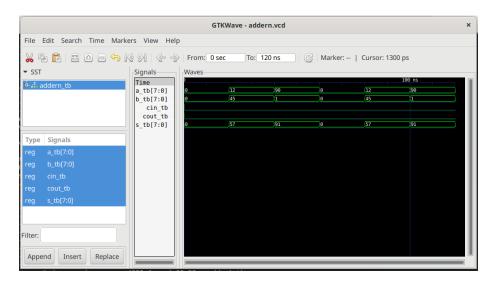


Figura 3: Simulación del componente addern

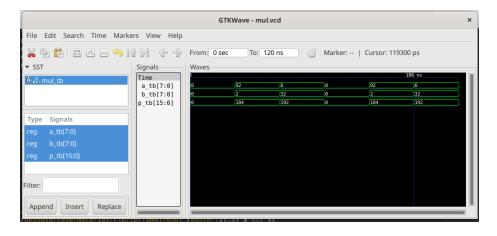


Figura 4: Simulación del componente mul

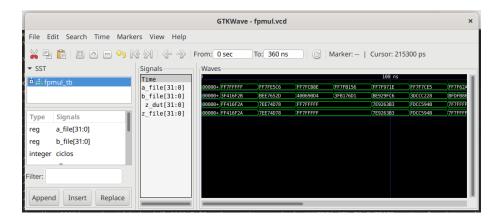


Figura 5: Simulación del componente fpmul

Dado que el componente fpmul en su configuración por defecto tiene 64 bits de entrada y 32 de salida, no sería posible mapear esos pines a las entradas y salidas de la placa. Por eso, de forma tal de poder sintetizar la FPGA, agregué en la entrada un módulo ser2par para convertir una señal serie a paralelo, y en la salida un módulo par2ser análogo. Estos módulos auxiliares (no desarrollados por mi), junto con la configuración de restricciones están en la carpeta vivado.

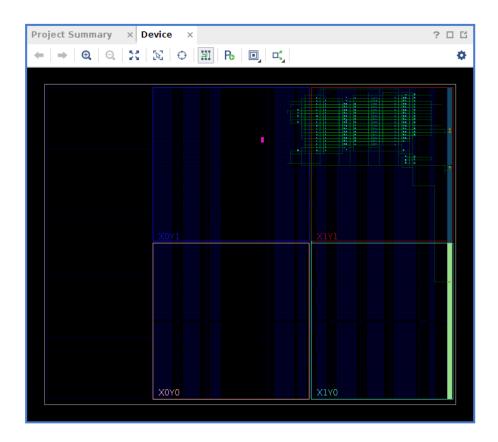


Figura 6: Dispositivo sintetizado

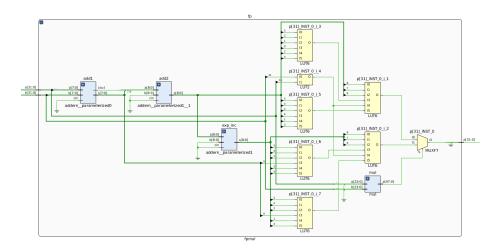


Figura 7: Esquemático del dispositivo

			Graph   Table
Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	1366	17600	7.76
FF	129	35200	0.37
10	4	100	4.00
BUFG	1	32	3.13

Figura 8: Tabla de utilización

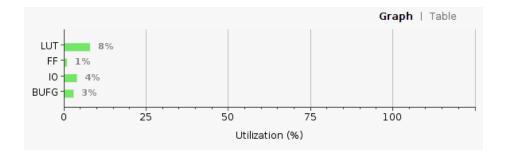


Figura 9: Gráfico de utilización